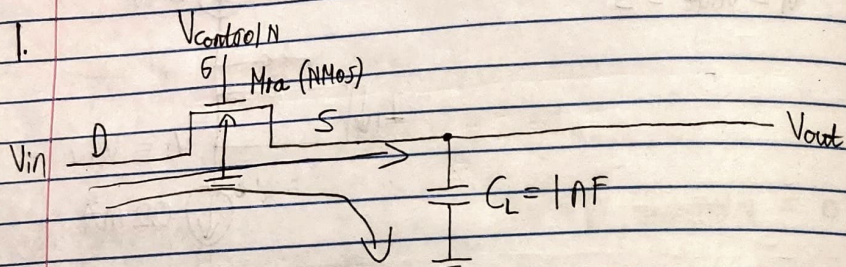


# Prelab #7

Noble  
Huang

Part 1:



$$\begin{array}{l} V_{TN} = 1 \text{ V} \\ V_{TP} = -1 \text{ V} \end{array} \quad \lambda = 0 \quad \begin{array}{l} K_n' = 20 \text{ nA/V}^2 \\ K_p' = 10 \text{ nA/V}^2 \end{array}$$


$$L = 500 \text{ nm}$$

$$W = 10 \text{ nm}$$

a.  $V_{in} = 5 \text{ V}$

Initial voltage condition ( $V_G = 0$ ):

$$C_L = 0 \text{ V}$$

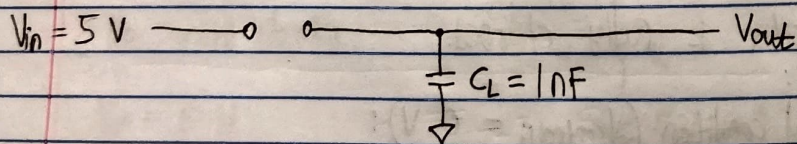

$$V_0 = V_{in} = 5 \text{ V}$$

$$V_S = V_{CL} = 0 \text{ V}$$

$$V_G - V_S = V_{GS} ? V_{TN}$$


$$\begin{aligned} V_{GS} &= V_G - V_S \\ &= 0 - 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$V_{GS} < V_{TN}: 0 < 1 \rightarrow \text{Cutoff Region}$$

When  $V_G = 5 \text{ V}$ :

$$\begin{aligned} V_{GS} &= V_G - V_S \rightarrow \text{before charging} \\ &= 5 - 0 \\ &= 5 \text{ V} \end{aligned}$$
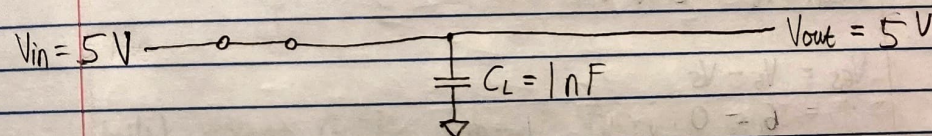
$$V_{GS} > V_{TN}: 5 > 1 \rightarrow \text{Switch on, charging}$$



$$V_{CL} = V_{in} = 5 \rightarrow \text{Capacitor will eventually reach } 5 \text{ V}$$

$$\frac{V_{out} - V_{CL}}{Z_{CL}} = 0$$

$$V_{out} = V_{CL} = 5$$

$$\underline{\underline{V_{out} = 5 \text{ V}}}$$



Noble Huang

$$V_{TH} = 1 \text{ V}$$

$$K_n' = 20 \text{ nA/V}^2$$


$$V_{TP} = -1 \text{ V}$$

$$K_p' = 10 \text{ nA/V}^2$$

$$\lambda = 0$$

$$L = 500 \text{ nm}$$


$$W = 10 \text{ nm}$$

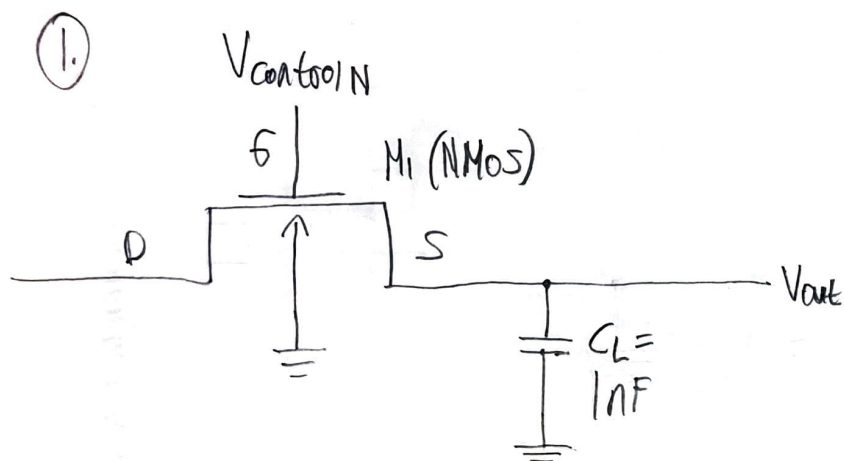

⑥.  $V_{CL} = 5 \text{ V}$

①.  $V_G = 0$

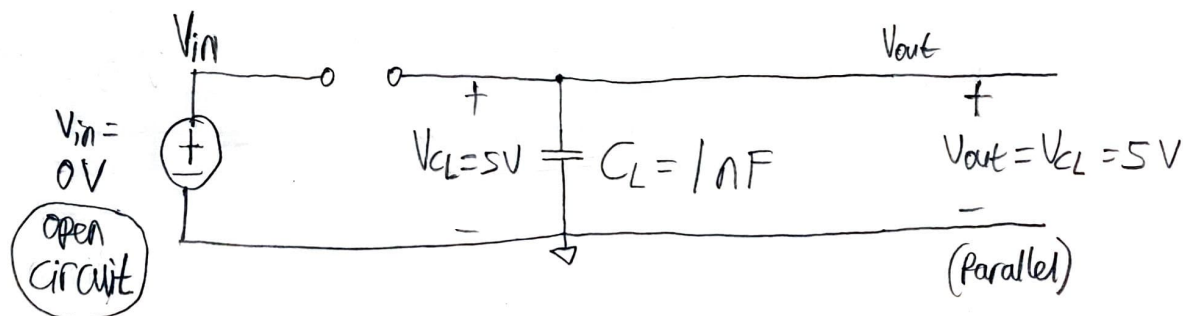
$$\begin{aligned} V_{GS} &= V_G - V_S = V_G - V_{CL} \\ &= 0 - 5 \\ &= -5 < 1 \\ V_{GS} &< V_{TH} \end{aligned}$$



②.  $V_G = 5 \text{ V}$

$$\begin{aligned} V_{GS} &= V_G - V_S \\ &= V_G - V_{CL} = 5 - 5 = 0 \end{aligned}$$

$V_{in} = 0 \text{ V}$   
open circuit

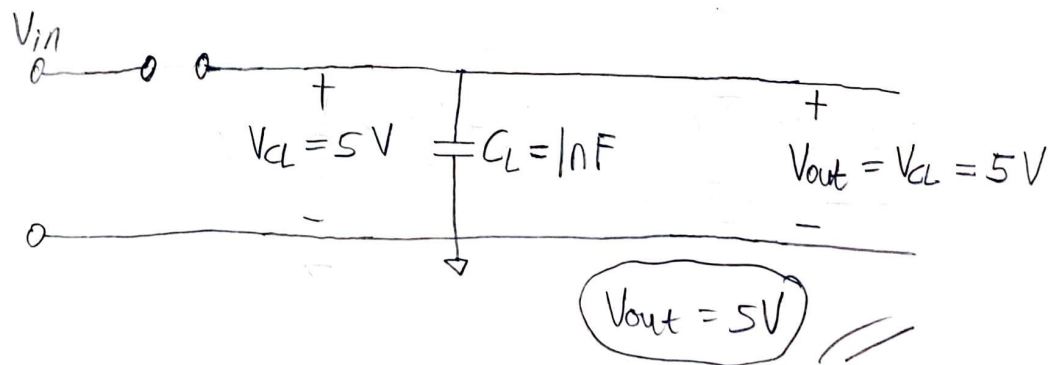


$$V_{GS} < V_{TH} \rightarrow 0 < 1 \rightarrow \text{Cutoff Region}$$

③  $V_{in} = 2 \text{ V} ; V_{CL} = 0 \text{ V} = V_S$

$V_G = 0 :$

$V_{GS} = V_G - V_S = 0 < 1$


$V_{GS} < V_{TN}$   
(cutoff Region)

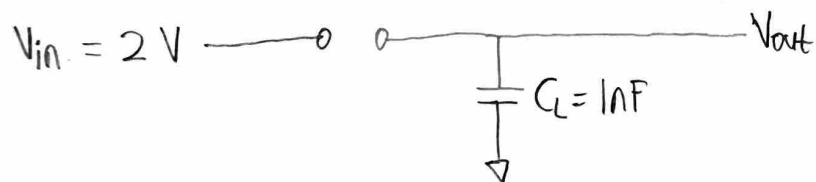

$V_G = 5 :$


$V_{GS} > V_{TN}$

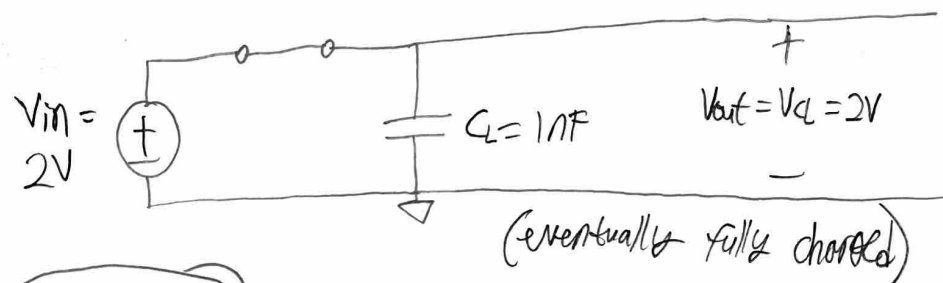$V_{GS} = V_G - V_S = 5 > 1$   
(switch on)



$V_{out} = 2V$

Part 2:

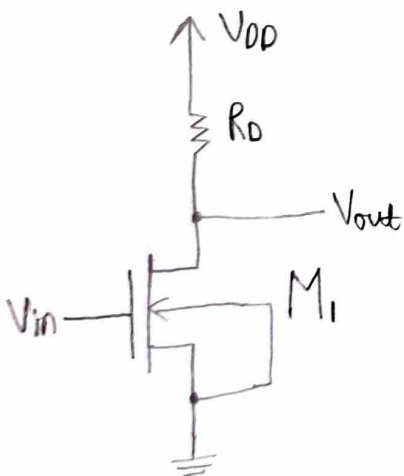

$V_{DD} = 2.5 \text{ V}$

$V_{th} = 0.6 \text{ V}$

$K' = 30 \text{ nA/V}^2$

$\lambda = 0$

$W = 100 \text{ nm}$

$L = 1 \text{ nm}$

$R_D = 150 \text{ k}\Omega$