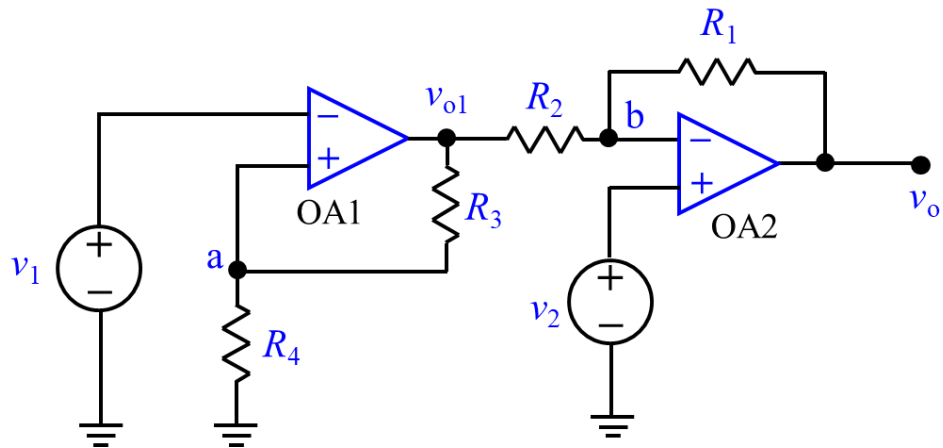


# Note for OpAmp Circuit



With the ideal condition of OpAmps ( $v^- = v^+$  and  $i_{v^-} = i_{v^+} = 0$ ), we have:

$$v_a = v_1$$

$$v_b = v_2$$

With the voltage division, we have:

$$v_a = \left( \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) v_{o1} \Rightarrow v_{o1} = \left( \frac{R_3 + R_4}{R_4} \right) v_a$$

Apply KCL at node b, we have:

$$\begin{aligned} \frac{v_b - v_{o1}}{R_2} + \frac{v_b - v_o}{R_1} &= 0 \\ \frac{v_b}{R_2} - \frac{v_{o1}}{R_2} + \frac{v_b}{R_1} - \frac{v_o}{R_1} &= 0 \\ \Rightarrow v_o &= \left( \frac{R_1}{R_2} + 1 \right) v_b - \left( \frac{R_1}{R_2} \right) v_{o1} = 0 \\ \Rightarrow v_o &= \left( \frac{R_1}{R_2} + 1 \right) v_b - \left( \frac{R_1}{R_2} \right) \left( \frac{R_3 + R_4}{R_4} \right) v_a = 0 \end{aligned}$$