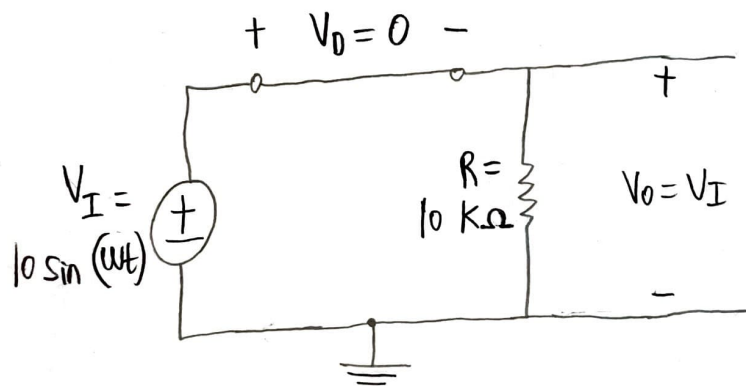



Prelab 5:

① a. When $V_I \geq 0$:




$V_O = V_I$

When $V_I \leq 0$:

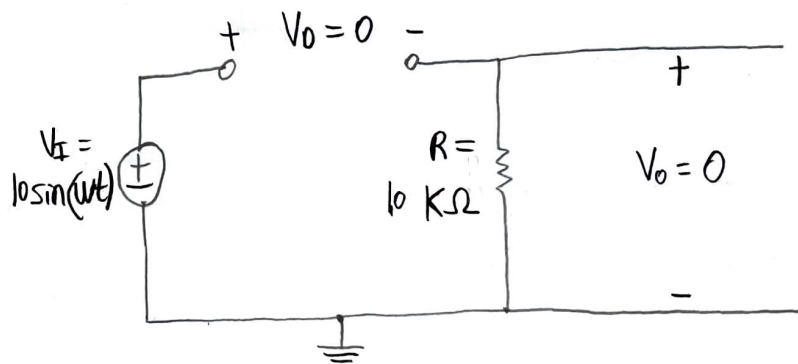


$V_O = 0$

① b. V_O vs. V_I :

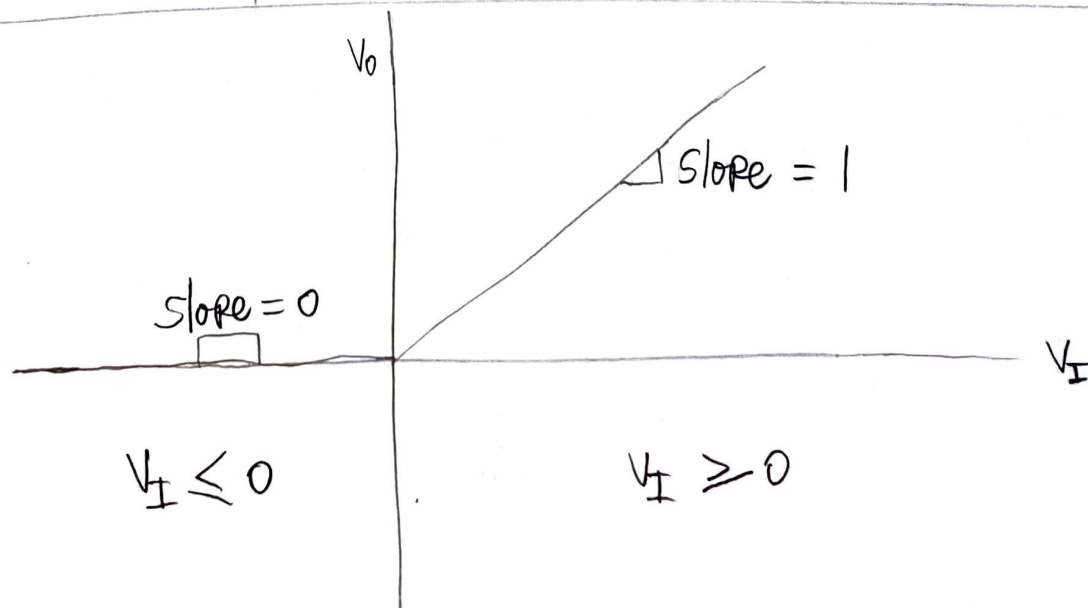

③

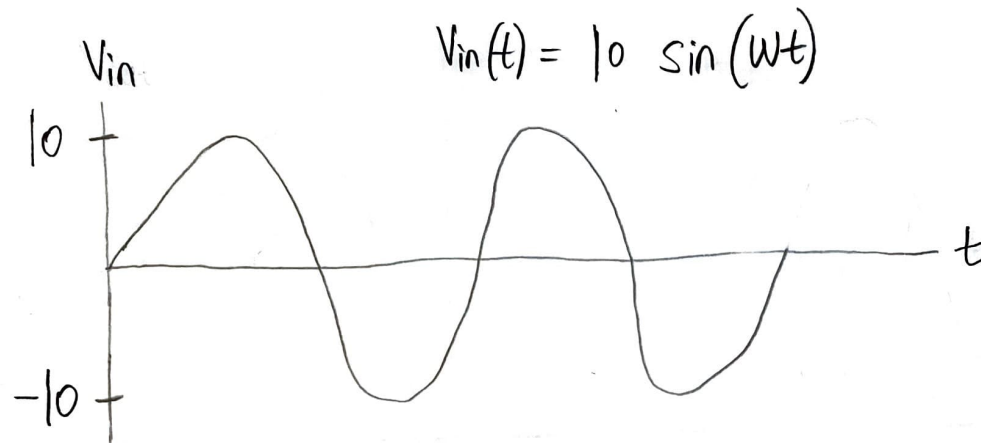

If $V_{in} \leq 0$:

then $V_{out} = 0$




Effect on $V_{out}(t)$:


V_{out} : Clipped at 0 V,

instead of going all the way down to -10 V

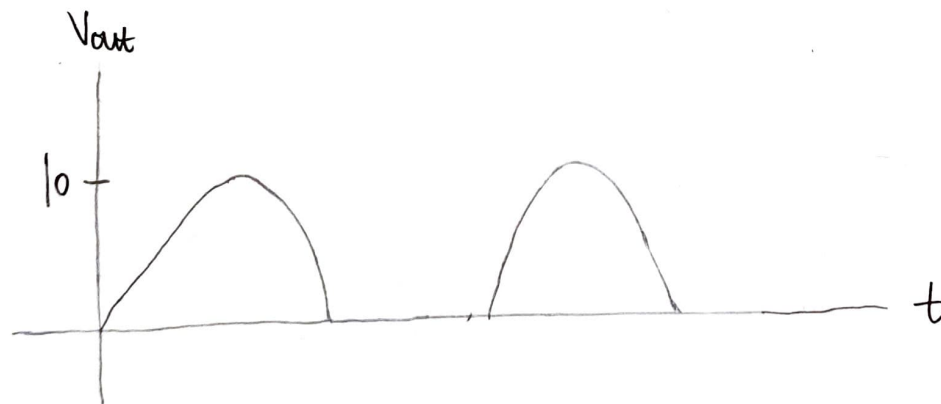$V_{out} = 10 \sin(\omega t)$? $V_{in} \geq 0$: 0 (ternary operator)



d.

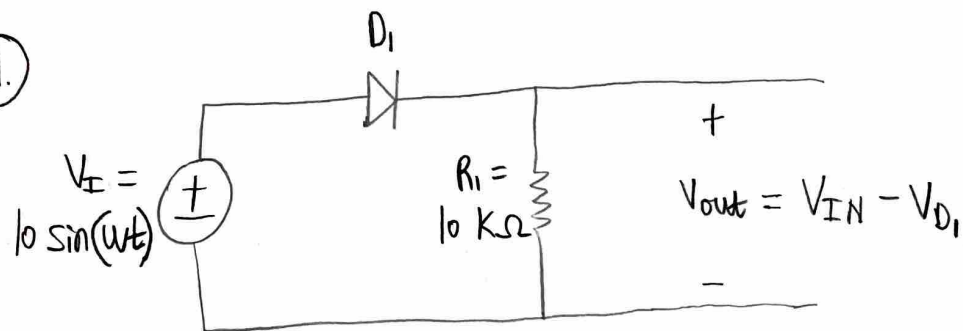



Peak Diode current

$$= \frac{V_{IN} - V_{D_1}}{R_1} \rightarrow \text{"Peak": Must use } V_{in} \text{ at peak}$$

$$= \frac{10 - V_{D_1}}{10000} (*)$$

(*): V_{D_1} appears to be unknown

2.

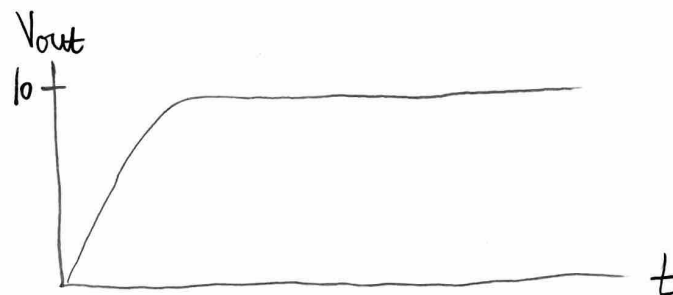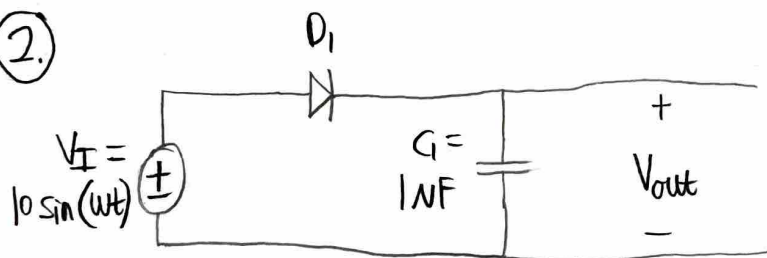

3.

