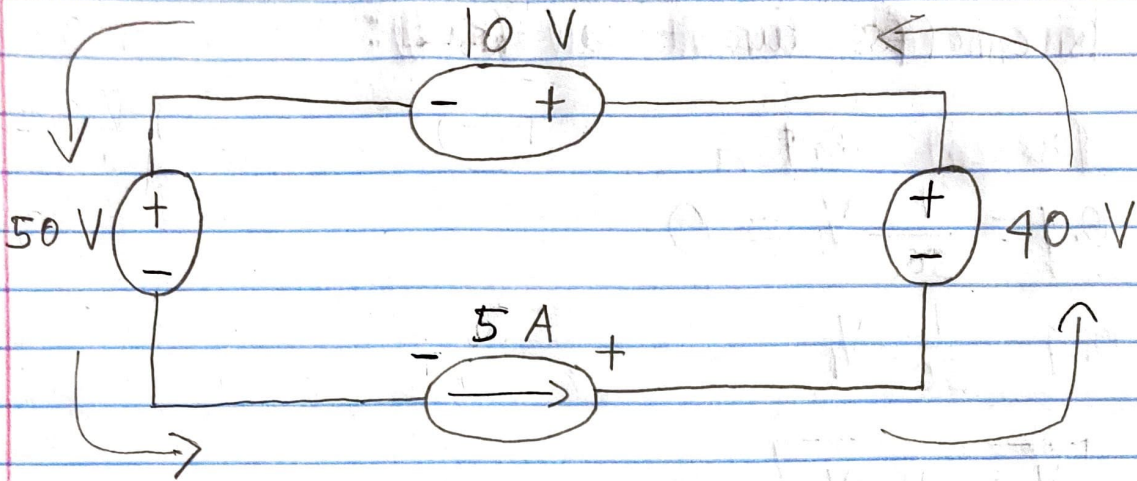


Homework #2

Name:
Mulia Widjaja
10/2/2022

2.2.



$$50 + 10 + 40 + V_{6A} = 0$$
$$V_{6A} = -100 \text{ V}$$

Element (Power Source)	Voltage (V)	Current (Amp)	Power (W)
50 V	50	5	$P_{50V} = (50)(5) = 250 \text{ W}$
10 V	10	5	$P_{10V} = (10)(5) = 50 \text{ W}$
40 V	40	5	$P_{40V} = (40)(5) = 200 \text{ W}$
5 Amps	-100	5	$P_{5A} = (-100)(5) = -500 \text{ W}$
TOTAL			0 W //

The interconnection is valid.

Reason:

Total power is 0 W. //

2.6. a. Kirchhoff's Current Law (KCL):

$$400 \text{ mA} = 0.4 \text{ A}$$

$$0.4 - \frac{1}{50} V_1 = 0$$

$$0.4 = \frac{1}{50} V_1$$

$$\boxed{V_1 = 20 \text{ V}} //$$

b. $P_{V_1} = i_{V_1} \cdot V_1$

$$= (0.4) (20)$$

$$= \boxed{8 \text{ W}} //$$

2.11. Given: $i = 15 \text{ mA} = 0.015 \text{ A}$
 $R = 3 \text{ k}\Omega = 3000 \Omega$

a. $V = iR$
 $= (0.015)(3000)$
 $= \boxed{45 \text{ V}} //$

b. $P = i^2 R$
 $= (0.015)^2 (3000)$
 $= \boxed{0.675 \text{ W}} //$

c. Reversed: $i = -15 \text{ mA} = -0.015 \text{ A}$
 $R = 2 \text{ k}\Omega = 2000 \Omega$

$$V = iR = (-0.015)(3000) = \boxed{-45 \text{ V}} //$$


② $P = i^2 R = (0.015)^2 (3000) = \boxed{0.675 \text{ W}} //$

2.5.


$V (V)$	$P (mW)$	$P (W)$	$i = \frac{P}{V} (A)$	$R = \frac{V}{i} (\Omega)$
-8	640	0.64	$0.64 / (-8) = -0.08$	$-8 / (-0.08) = 100$
-4	160	0.16	$0.16 / (-4) = -0.04$	$-4 / (-0.04) = 100$
4	160	0.16	$0.16 / 4 = 0.04$	$4 / 0.04 = 100$
8	640	0.64	$0.64 / 8 = 0.08$	$8 / 0.08 = 100$
12	1440	1.44	$1.44 / 12 = 0.12$	$12 / 0.12 = 100$
16	2560	2.56	$2.56 / 16 = 0.16$	$16 / 0.16 = 100$

As the table above demonstrates, the device should consist a 100 Ω Resistor. //

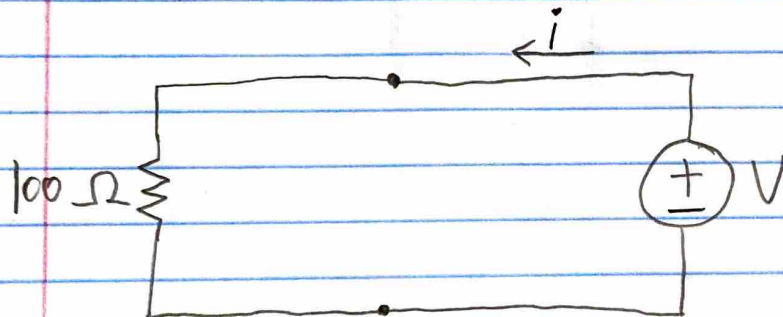Hence, a circuit model may be constructed as per following:



2.20

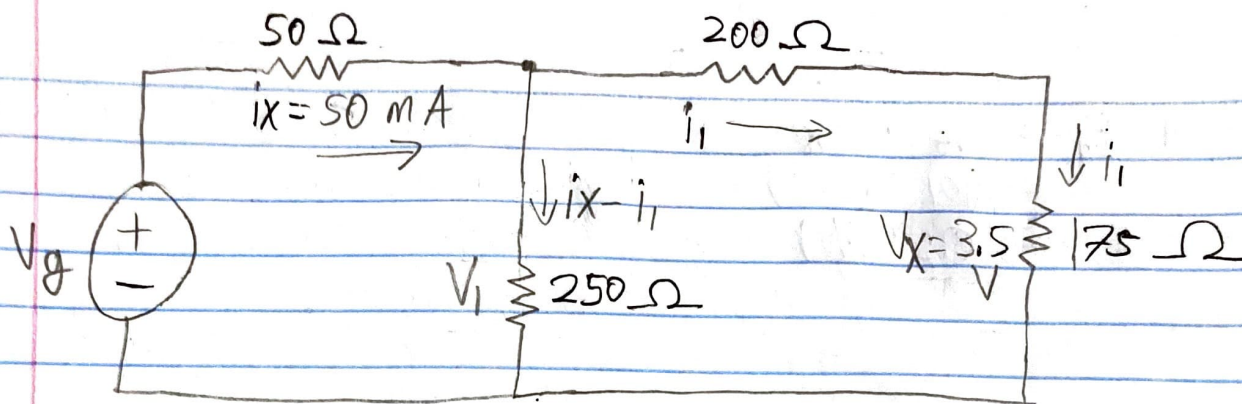

$$\text{KVL: } -V_g + 50(0.05) + V_1 = 0 \quad \text{--- (1)}$$

$$-V_1 + 200 i_1 + 3.5 = 0 \quad \text{--- (2)}$$

$$\begin{aligned} -V_g + 2.5 + V_1 &= 0 \\ + 200 i_1 + 3.5 - V_1 &= 0 \end{aligned} \quad \text{--- (Gaussian Elimination)}$$

$$200 i_1 - V_g + 6 = 0 \quad \text{--- (3)}$$

a. $V_x = i_1 \cdot 175$

$$3.5 = i_1 \cdot 175$$

$$i_1 = \frac{3.5}{175} = \underline{0.02 \text{ A}}$$

b. Substitute i_1 in Eq. #2 with 0.02 A:

$$-V_1 + 200(0.02) + 3.5 = 0$$

$$-V_1 + 4 + 3.5 = 0$$

$$-V_1 + 7.5 = 0$$

$$-V_1 = -7.5$$

$$V_1 = \underline{7.5 \text{ V}}$$

c. $-V_g + 2.5 + V_1 = 0$

$$-V_g + 2.5 + 7.5 = 0$$

$$-V_g = -10$$

$$V_g = \underline{10 \text{ V}}$$

$$\begin{aligned} \text{d. } P_{\theta} &= V_{\theta} \cdot I_X \\ &= (10) (0.05) \\ &= \underline{0.5 \text{ W}} \end{aligned}$$