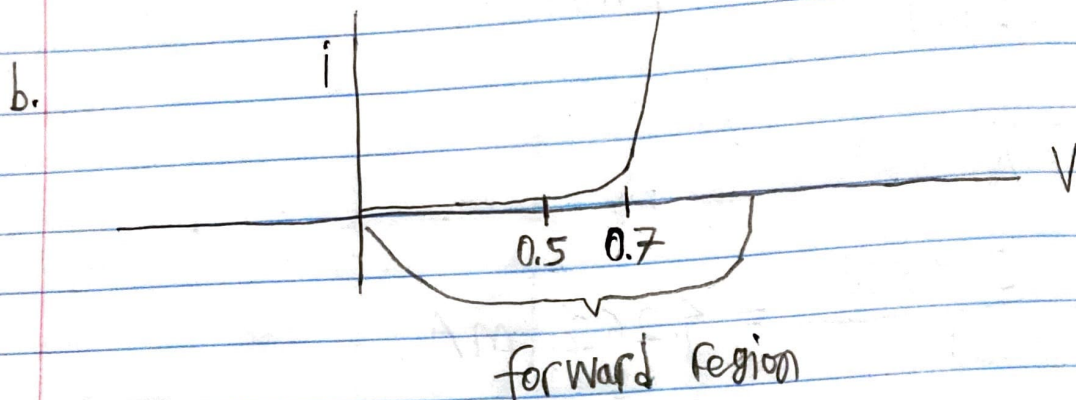


1. a. $i = I_S (e^{V/V_T} - 1)$



2. a. Diode 1N4148

b. i. Forward voltage: 1 V

ii. Forward current:

- Average Rectified: $I_o = 200 \text{ mA}$
- DC: $I_F = 300 \text{ mA}$
- Recurrent Peak: $I_F = 400 \text{ mA}$
- Non-repetitive Peak Forward Surge Current:
Pulse Width = 1.0 S $\rightarrow I_{FSM} = 1.0 \text{ A}$
Pulse Width = 1.0 NS $\rightarrow I_{FSM} = 4.0 \text{ A}$

iii. Reverse DC blocking Voltage

= Maximum Repetitive Reverse Voltage

= V_{RRM}

= 100 V

iv. Power Dissipation: $P_D = 500 \text{ mW}$

3. a. LED NSPW500BS

b. Forward on-voltage for the LED:
Current of 1 mA @ 2.8 V

4. Assume:

- D_1 : Forward Biased
- D_2 : Reverse Biased

Voltage at Point X
= Forward Voltage Drop of D_1
= 0.7 V

If $V_{input} > V_{DD} + 0.7 \text{ V}$:

$D_2 \rightarrow$ Forward biased, conducting:

Clamping $V_{point\ x} = V_{DD} + 0.7 \text{ V}$

If $V_{input} < -0.7 \text{ V}$:

$D_1 \rightarrow$ Reverse biased, conducting:

Clamping $V_{point\ x} = -0.7 \text{ V}$

Diodes:

Can function like clamps

\rightarrow When: forward-biased state

D_1 : clamps $V_{point\ x} = \text{max of } 0.7 \text{ V}$
above ground

D_2 : clamps $V_{point\ x} = \text{max of } 0.7 \text{ V}$
below V_{DD}