

Name: Mufia Widjaja

Homework #2

9.67. $R_1 = 5 \text{ k}\Omega$ $R_4 = 40 \text{ k}\Omega$ $V_g = 2 \cos 10^6 t$
 $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$ $C_1 = 10 \text{ pF}$ $= 2 \angle 0^\circ$
 $R_3 = 20 \text{ k}\Omega$ $C_2 = 100 \text{ pF}$ $= 2$

Admittance:


$$Y_A = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{5000} = 2 \cdot 10^{-4}$$

$$Y_B = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{100000} = 10^{-5}$$

$$Y_C = \frac{1}{R_3} = \frac{1}{20000} = 5 \cdot 10^{-5}$$

$$Y_L = \frac{1}{R_4} = \frac{1}{40000} = 2.5 \cdot 10^{-5}$$

9.67.

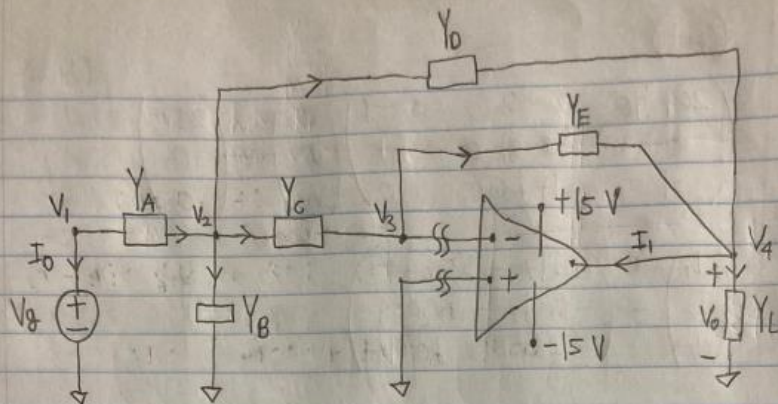

$$Y_E = j\omega C_1 = j(10^6)(10 \cdot 10^{-12}) = j10^{-5}$$

$$Y_B = j\omega C_2 = j(10^6)(100 \cdot 10^{-12}) = j10^{-4}$$

KCL:

$$1) \cancel{I_0} + I_A = 0 \rightarrow V_1 = V_g$$

$$2) -I_A + I_D + I_B + I_C = 0$$

$$3) -I_C + I_E = 0$$

$$4) -I_E + I_L + \cancel{I_1} - I_D = 0 \rightarrow V_3 = 0$$

$$I_A = Y_A (V_1 - V_2)$$

$$I_B = Y_B V_2$$

$$I_C = Y_C (V_2 - V_3)$$

$$I_D = Y_D (V_2 - V_4)$$

$$I_E = Y_E (V_3 - V_4)$$

$$I_L = Y_L V_4$$

$$I_0 = ?$$

$$I_1 = ?$$

$$1) V_1 = V_g = 2$$

$$2) -Y_A(V_1 - V_2) + Y_0(V_2 - V_4) + Y_B V_2 + Y_C(V_2 - V_3) = 0$$

$$\text{From (1): } -2 \cdot 10^{-4}(2 - V_2) + 10^{-5}(V_2 - V_4) + j10^{-4} V_2 + 5 \cdot 10^{-5}(V_2 - V_3) = 0 \cdot 10^7$$

$$-2000(2 - V_2) + 100(V_2 - V_4) + jV_2 + 500(V_2 - V_3) = 0 \quad \text{--- (2)}$$

$$3) -Y_C(V_2 - V_3) + Y_E(V_3 - V_4) = 0$$

$$-5 \cdot 10^{-5}(V_2 - V_3) + j10^{-5}(V_3 - V_4) = 0 \cdot 10^8$$

$$-5000(V_2 - V_3) + j(V_3 - V_4) = 0 \quad \text{--- (3)}$$

$$4) V_3 = 0$$

Based on (4) \rightarrow (2) & (3) become:

$$2) -100V_4 - 500V_3 + (2600 + j)V_2 = 4000$$

$$-100V_4 - 500(0) + (2600 + j)V_2 = 4000$$

$$-100V_4 + (2600 + j)V_2 = 4000$$

$$3) -jV_4 + (5000 + j)V_3 - 5000V_2 = 0$$

$$-jV_4 + (5000 + j)(0) - 5000V_2 = 0$$

$$-jV_4 - 5000V_2 = 0$$


Organize (2) & (3):

$$\begin{pmatrix} -100 & 2600 + j \\ -j & -5000 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_4 \\ V_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4000 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} V_4 \\ V_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -39.999 + j0.208 \\ j0.008 \end{pmatrix}$$

$$V_0(t) = V_4 = -39.999 + j0.208 \\ = 39.99954 \cos(10^6 t - 0.298)$$

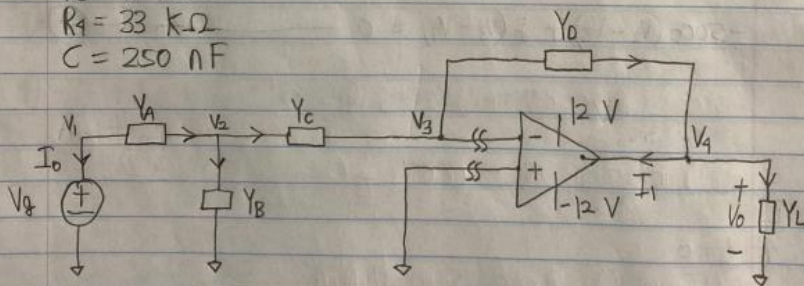9.69. $R_1 = R_2 = 20 \text{ k}\Omega$ $V_g = 4 \cos 200t = 4 \angle 0^\circ = 4 \text{ V}$
 $R_3 = 10 \text{ k}\Omega$
 $R_4 = 33 \text{ k}\Omega$
 $C = 250 \text{ nF}$



$$Y_A = \frac{1}{20000} = 5 \cdot 10^{-5}$$

$$Y_B = j(200)(250 \cdot 10^{-9}) = j5 \cdot 10^{-5}$$

$$Y_C = \frac{1}{20000} = 5 \cdot 10^{-5}$$

$$Y_D = \frac{1}{10000} = 10^{-4}$$

Cont.

9.69. KCL:

$$1) I_0 + I_A = 0 \rightarrow V_g = V_1 = 4$$

$$2) -I_A + I_B + I_C = 0$$

$$3) -I_C + I_D = 0$$

$$4) -I_D + I_E + I_F = 0 \rightarrow V_3 = 0$$

$$1) V_g = V_1 = 4$$

$$2) -Y_A(V_1 - V_2) + Y_B V_2 + Y_C(V_2 - V_3) = 0$$

$$-5 \cdot 10^{-5}(V_1 - V_2) + j5 \cdot 10^{-5} + 5 \cdot 10^{-5}(V_2 - V_3) = 0 \quad \cdot 20000$$

$$-V_1 + V_2 + j + V_2 - V_3 = 0$$

$$-4 + 2V_2 - 0 = -j \rightarrow 2V_2 = 4 - j$$

$$3) -I_C + I_D = 0$$

$$-Y_C(V_2 - V_3) + Y_D(V_3 - V_4) = 0$$

$$-5 \cdot 10^{-5}(V_2 - V_3) + 10^{-4}(V_3 - V_4) = 0 \quad \cdot 20000$$

$$-V_2 + V_3 + 2V_3 - 2V_4 = 0$$

$$-V_2 + 3V_3 - 2V_4 = 0$$

$$-V_2 - 2V_4 = 0$$

$$V_2 + 2V_4 = 0$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_2 \\ V_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-j \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} V_2 \\ V_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - j0.5 \\ -1 + j0.25 \end{pmatrix}$$

$$V_0(t) = V_4 = -1 + j0.25$$


$$= 1.03077 \cos(200t - 14.03624^\circ)$$

10.44. a. Find Max power transferred: $Z_L = Z_{th}^*$

$$Z_{SMH} = j(5000)(8 \cdot 10^{-3}) = 40j$$

$$Z_{SNF} = \frac{1}{j(5000)(5 \cdot 10^{-6})} = -40j$$

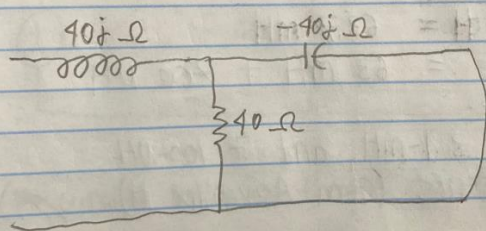No dependent sources \rightarrow Turn off all independent sources:



(cont)

$$10.44 \text{ a. } Z_{th} \parallel Z_{SNF} = \frac{(40)(-40j)}{40 - 40j} = 20 - 20j$$

$$\begin{aligned} Z_{th} &= Z_{SMH} + Z_{th} \parallel Z_{SNF} \\ &= 40j + 20 - 20j \\ &= 20 - 20j \end{aligned}$$

Max power transferred (Impedance for it):
 $Z_L = Z_{th}^*$
 $= 20 + 20j \Omega$

$$b. V_g = 80 \cos 5000t = 80 \angle 0^\circ = 80 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{V_g}{R_{th} + Z_L} = \frac{80}{20 + 20j + 20 - 20j} \\ &= \frac{80}{40} = 2 \text{ A} \end{aligned}$$

$$P = |I|^2 R_L = (2^2)(20) = \underline{80 \text{ W}}$$

$$c. R_L = 10 + 10 = 20 \Omega$$


(20Ω can be constructed using 2 10Ω resistors from Appendix H.)

$$X_L = 2\pi \cdot 50 \text{ L}$$

$$20 = 2\pi \cdot 50 \text{ L}$$

$$\begin{aligned} L &= 0.0637 \text{ H} = 63.7 \text{ mH} \\ &= 63 \text{ mH} + 700 \text{ nH} \end{aligned}$$

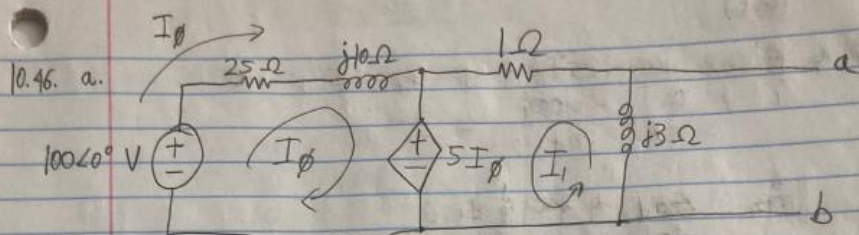Connect 6 10-mH , 3 1-mH , and 7 100-nH inductors all in series (From Appendix H).



$$\text{KVL: } -100 + 25I_\phi + j10 \cdot I_\phi + 5I_\phi = 0$$

$$(30 + j10)I_\phi = 100$$

$$I_\phi = \frac{100}{30 + j10} = 3 - j$$

$$j3 \cdot I_1 + 1 \cdot I_1 - 5I_\phi = 0$$

$$(j3 + 1)I_1 - 5(3 - j) = 0$$

$$(j3 + 1)I_1 - (15 - j5) = 0$$

$$(j3 + 1)I_1 = 15 - j5$$


$$I_1 = \frac{15 - j5}{j3 + 1} = -j5$$

$$V_{th} = V_{ab} = V_{j3\Omega} = Z_{j3\Omega} \cdot I_1$$

$$= (j3)(-j5)$$

$$= 15 \text{ V}$$

Find Z_{th} :

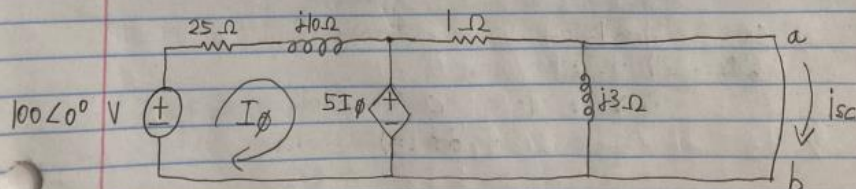

(No current will flow through $j3\Omega$ inductor due to i_{sc} .)

(cont.)

$$0.46. a. \text{ KVL: } -100 + 25I_\phi + j10 \cdot I_\phi + 5I_\phi = 0$$

$$I_\phi = \frac{100}{30 + j10} = 3 - j$$

$$-5I_\phi + 1 \cdot i_{sc} = 0$$

$$-5(3 - j) + i_{sc} = 0$$


$$i_{sc} = 5(3 - j)$$

$$= 15 - 5j$$

$$Z_{th} = \frac{V_{th}}{i_{sc}} = \frac{15}{15 - 5j} = 0.9 + 0.3j$$

$$Z_L = Z_{th}^* = 0.9 - 0.3j$$


$$Z_L = Z_{th}^* = 0.9 - j0.3 \Omega$$

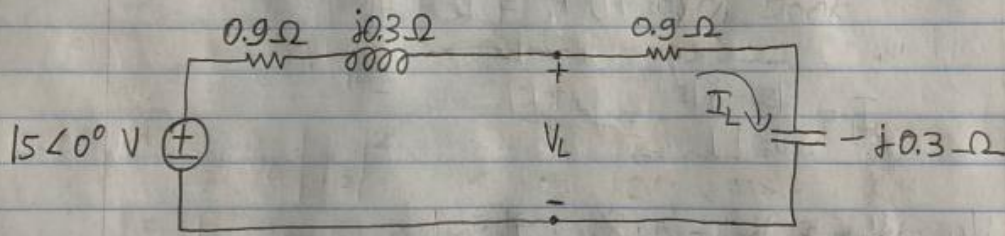

$$I_L = \frac{15}{0.9 + j0.3 + 0.9 - j0.3} = 8.33 \text{ A}$$

$$P_L = |I_L|^2 (0.9) = \underline{\underline{62.5 \text{ W}}}$$

10.46. b.

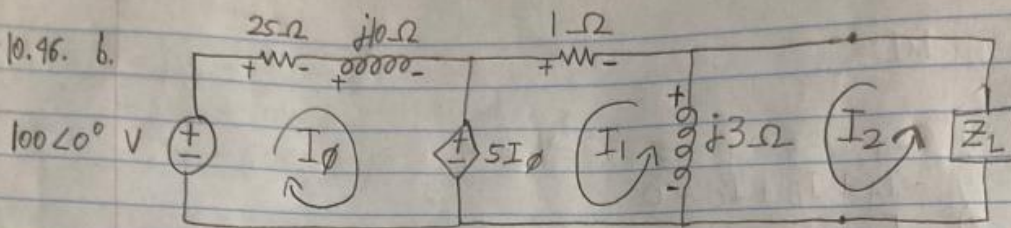

$$\begin{aligned} S_{total} &= S_{100V} + S_{25\Omega} + S_{j10\Omega} + S_{5I_0} + S_{1\Omega} + S_{j3\Omega} \\ &= 100I_0 + (I_0)^2 (25) + (I_0)^2 (j10) + 5I_0(I_0 - I_1) \\ &\quad + (I_1)^2 (1) + (I_1)^2 (j3) \\ &= 100I_0 + (30 + j10)(I_0)^2 - 5I_0 I_1 + (I_1)^2 (1 + j3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 100(3 - j) + (30 + j10)(3 - j)^2 - 5(3 - j)(-j5) \\ &\quad + (-j5)^2 (1 + j3) \end{aligned}$$

$$= 600 - 200j = P + jQ_L$$

$$\begin{array}{cc} \downarrow & \downarrow \\ P & Q \end{array}$$

$$P_{total} = 600 \text{ W}$$

$$\frac{P_L}{P_{total}} = \frac{62.5}{600} = 0.10417 = \underline{\underline{10.417\%}}$$