



$$\begin{aligned}
 I_1 &= -I_{B1} \\
 &= -\frac{I_{C1}}{\beta} \\
 &= -\frac{3 \cdot 10^{-3}}{100} \\
 &= -3 \cdot 10^{-5} \text{ A}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I_3 &= I_{E1} \\
 &= \frac{\beta+1}{\beta} I_{C1} \\
 &= \frac{101}{100} \cdot 3 \cdot 10^{-3} \\
 &= 3.03 \cdot 10^{-3} \text{ A}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I_2 &= I_{C1} \\
 &= \frac{15}{5000} \\
 &= 3 \cdot 10^{-3} \text{ A}
 \end{aligned}$$

Formula:

$$I_C = \beta I_B$$

$$I_C = \frac{\beta}{\beta+1} I_E$$

$$I_E = (\beta+1) I_B$$

$$\begin{aligned}
 I_4 &= I_{C2} \\
 &= \frac{\beta}{\beta+1} I_{E2} = \frac{100}{101} \cdot 10^{-3} \\
 &= 0.99 \cdot 10^{-3} \text{ A}
 \end{aligned}$$