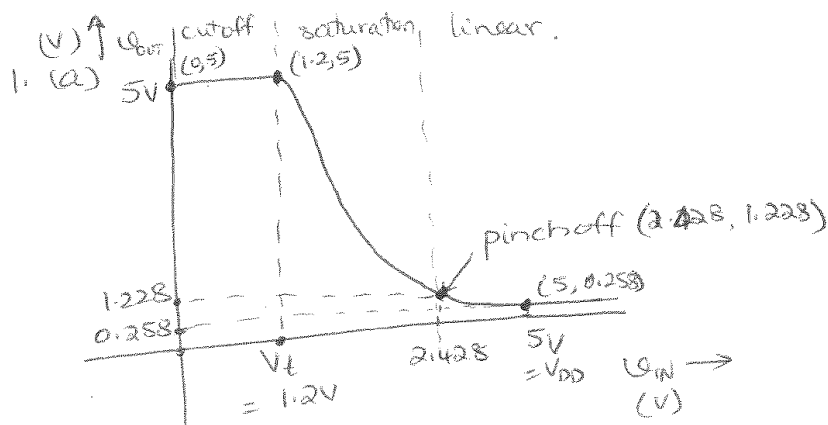


Homework #9 Solutions



@ pinch off $V_{DS} = V_{GS} - V_t$

$$i_D = \frac{1}{2} k' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2 = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R_D}$$

$$\frac{1}{2} * 40 \frac{\mu A}{V^2} * \frac{25 \mu}{5 \mu} * (V_{DS}^2) = \frac{5V - V_{DS}}{25 K\Omega}$$

$$2.5 V_{DS}^2 = 5 - V_{DS}$$

$$2.5 V_{DS}^2 + V_{DS} - 5 = 0$$

$$\frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 * 2.5 * -5}}{2 * 2.5}$$

$$V_{DS} = \frac{-1 \pm \sqrt{51}}{5} \quad V_{DS} = 1.228$$

$$V_{GS} = V_{DS} + V_t$$

$$= 1.228 + 1.2$$

$$= 2.428$$

When $V_{IN} = 5V$ in linear region

$$\frac{V_{DD} - V_{DS}}{R_D} = k' \frac{W}{L} \left((V_{GS} - V_t) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right)$$

$$\frac{5 - V_{DS}}{25K} = \frac{40 \mu A}{V^2} \frac{25}{5} \left((5 - 1.2) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right)$$

$$5 - V_{DS} = 5 \left[3.8 V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

$$2.5 V_{DS}^2 - 19 V_{DS} - V_{DS} + 5 = 0$$


$$V_{DS}^2 - 8 V_{DS} + 2 = 0$$

$$V_{DS} = \frac{8 \pm \sqrt{64 - 4 * 2}}{2}$$

$$= +0.258$$

(b) (i) (ii) (iii) $V_{IN} = V_{GS} = 1V < V_T$ device off (2)
 \Rightarrow cannot function as amplifier $V_{OUT} = 5V$ always

For (iv) (v) (vi) $V_{IN} = V_{GS} = 2V$ M1 in saturation region.

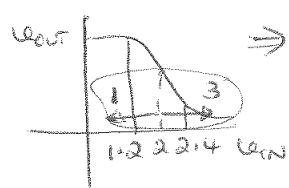(iv) $V_{GS} = 2V$ $V_{gs} = 1$ $V_{IN} \begin{cases} 3V & (2+1) \text{ goes outside saturation to linear} \\ 1V & (2-1) \text{ goes outside saturation to cutoff} \end{cases}$

 \Rightarrow So (iv) provides distorted output.

(v) $V_{GS} = 2V$ $V_{gs} = 0.25$ $\begin{cases} 2.25 \\ 1.25 \end{cases}$ So M1 stays saturated.


$V_{gs} \ll 2(V_{GS} - V_T)$ for small signal approximation to be true
 $0.25 \ll 2(2 - 1.2)$ & to keep non-linear distortion low
 $\frac{1}{10}$

$0.25 \ll \frac{1}{10} \cdot 1.6$ $0.25 \leq \frac{1}{10} \cdot 1.6$ NO

So (v) not an input to provide undistorted output.

(vi) $V_{GS} = 2 + 0.1 \sin 2\pi 10^3 t$
 V_{IN} swings 2.1 to 1.9 \rightarrow M1 in saturation.
 $V_{gs} = 0.1 < 0.16$ ✓ small signal approx

So Pick (vi)

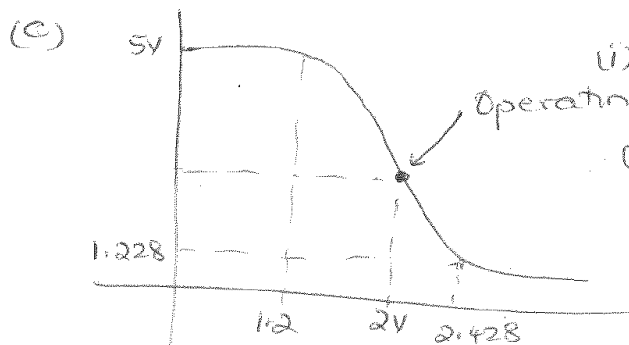

(i)

Operating point.

(ii) $V_{OV} = V_{GS} - V_T = 2 - 1.2$
 $V_{OV} = 0.8V$

(iii) $g_m = \frac{k' W}{L} (V_{GS} - V_T)$
 $= \frac{40 \mu A}{V^2} \times \frac{25 \mu}{5 \mu} (2 - 1.2)$

(iv) @ $V_{GS} = 2V$ M1 saturated.

$$I_D = \frac{1}{2} \times 40 \mu A \times \frac{25 \mu}{5 \mu} (2 - 1.2)^2$$

$$= 64 \mu A$$

$$V_{DS} = V_{OUT} = 5 - 64 \mu A \times 25K$$

$$= 5 - 1.6 = 3.4V$$

$$g_m = \frac{160 \mu A}{V}$$


(iv) $gain = -g_m R_D$
 $= -160 \mu A/V \times 25K$

$$A_v = -4 V/V$$

$$v_{out} = v_{ds} = A_v * v_{in} = -4 * 0.1 \sin \omega t = -0.4 \cos \omega t$$

$$\therefore v_{IN} = 2 + 0.1 \cos 2\pi 10^3 t$$

$$v_{OUT} = 3.4 - 0.4 \cos \omega t$$

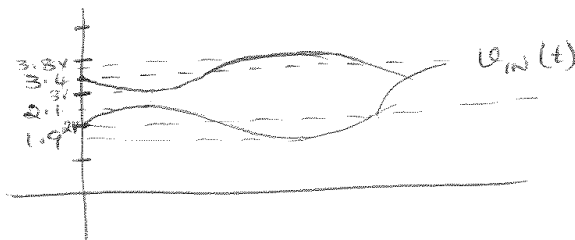

(vi) $\frac{V_{GS} * 100}{4V_{OV}}$
 $= \frac{0.1}{4 * 0.8} * 100$
 $= 3.125\%$