

Name: Mulia Widjaja


Homework #1


1. a. $(001100)_2 = 0 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$
 $= \underline{(12)_{10}}$

b. $(11100)_2 = 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$
 $= \underline{(28)_{10}}$

c. $(000111100)_2$
 $= 0 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$
 $= \underline{(60)_{10}}$

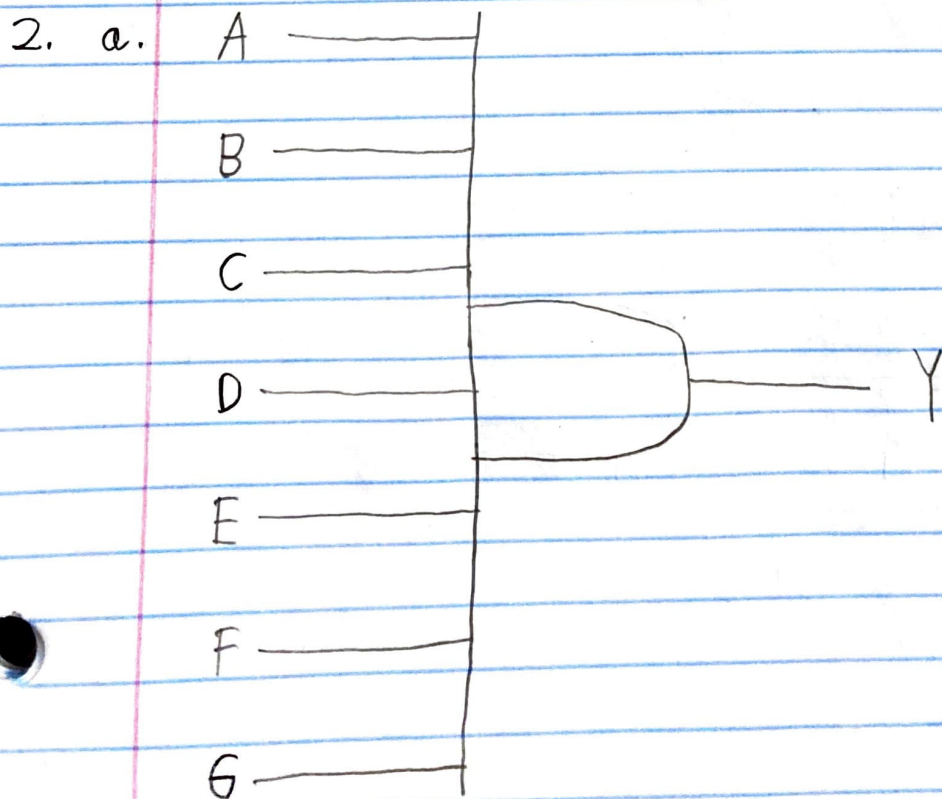d. $(101010)_2 = 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$
 $= \underline{(42)_{10}}$



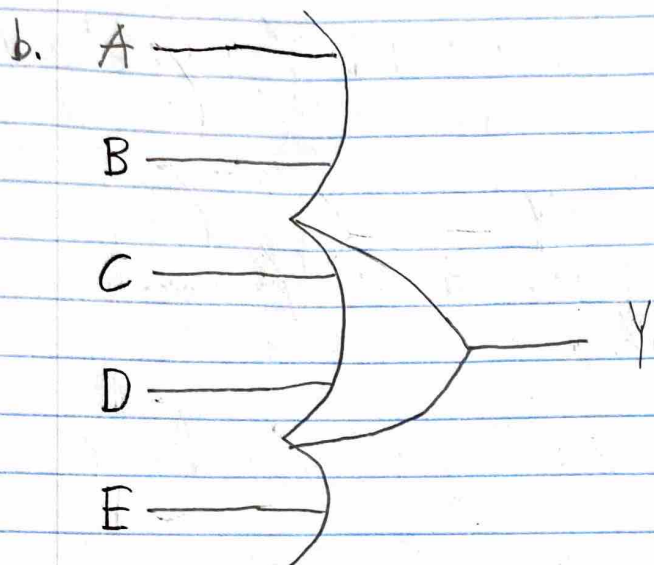


3. Circuit I:

$$Z = \overline{A}(A+B) + (A+B) = (\overline{A}+1) \cdot (A+B) = 1 \cdot (A+B) = A+B$$

Truth Table:

A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Timing Diagram:

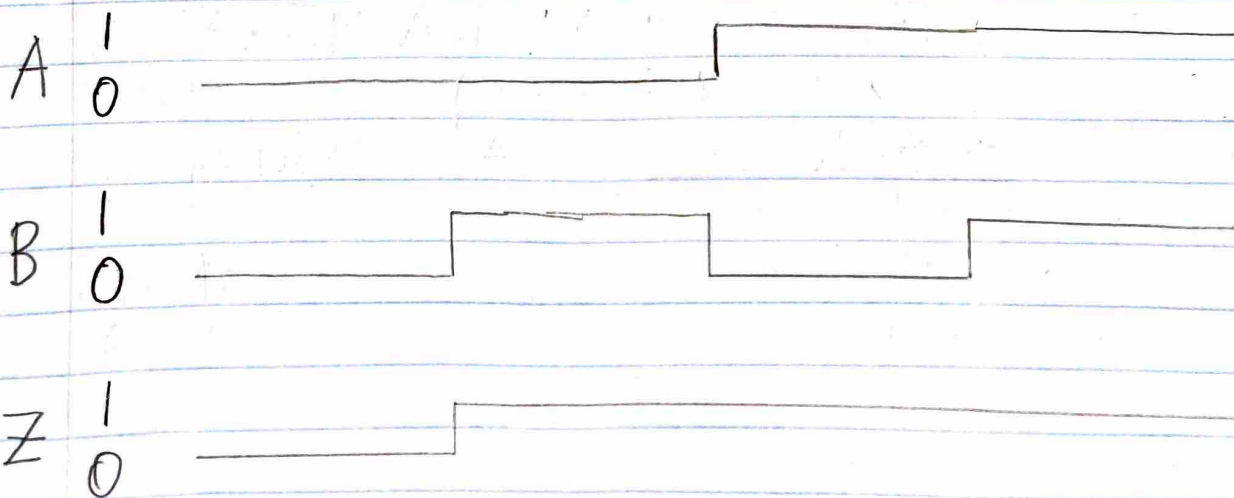


3. Circuit II :

$$X = \overline{A} \cdot \overline{B} + A \cdot B$$

Truth Table :

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Timing Diagram :

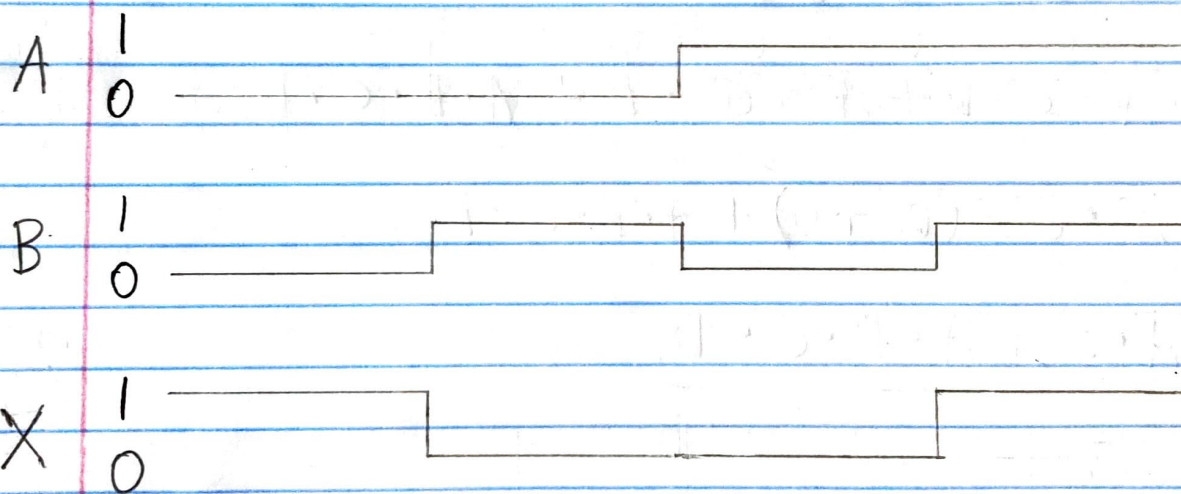

4. a.
$$\begin{aligned} Y &= \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} \\ &= (\overline{A} + A) \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} \\ &= \overline{B} \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} \\ &= \overline{C} \cdot (\overline{B} + A \cdot B) \\ &= \overline{C} \cdot (\overline{B} + B \cdot A) \\ &= \overline{C} \cdot (\overline{B} + \overline{\overline{B}} \cdot A) \\ &= \overline{C} \cdot (\overline{B} + A) \\ &= \overline{A} \cdot \overline{C} + B \cdot \overline{C} \end{aligned}$$

b.

$\begin{matrix} \backslash \\ C \end{matrix}$	0	1
$\begin{matrix} A \\ B \end{matrix}$		
00	1	0
01	1	0
10	1	0
11	0	0

$$Y = \overline{A} \cdot \overline{C} + \overline{B} \cdot \overline{C}$$

5. c. $Y = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot D$
 $+ \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D + A \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D$

$$= (\overline{B} + B) \cdot \overline{A} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D} + (\overline{B} + B) \cdot \overline{A} \cdot \overline{C} \cdot D$$

$$= \overline{A} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot \overline{C} \cdot D + A \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D$$

$$= \overline{A} \cdot \overline{C} \cdot (\overline{D} + D) + A \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D$$

$$= \overline{A} \cdot \overline{C} + A \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D$$

d.

$\begin{matrix} \backslash \\ AB \end{matrix}$	00	01	11	10
CD				
00	1	1	0	0
01	1	1	0	0
11	0	0	1	0
10	0	0	0	0

$$Y = \overline{A} \cdot \overline{C} + A \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D$$