


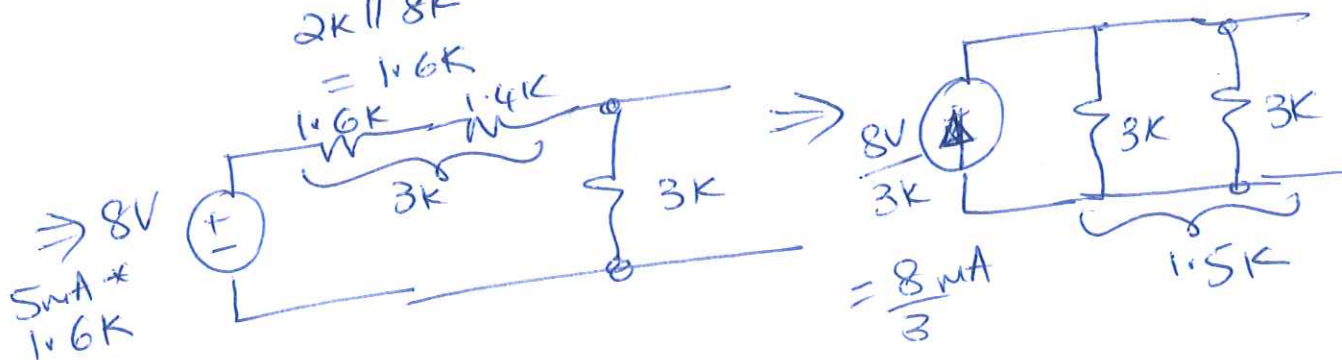
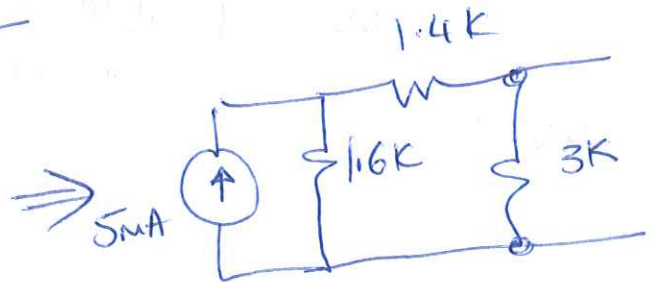
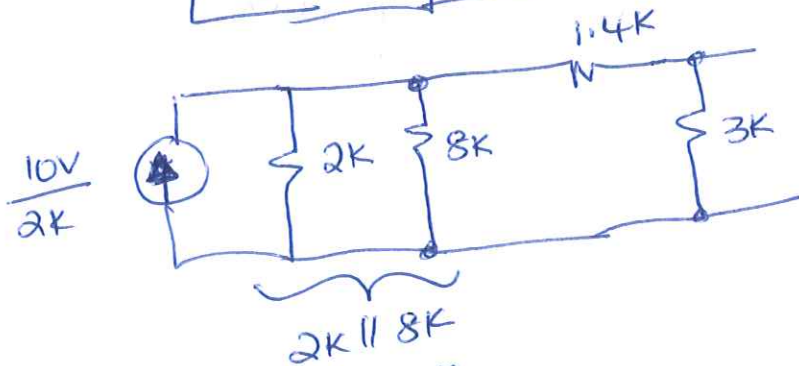
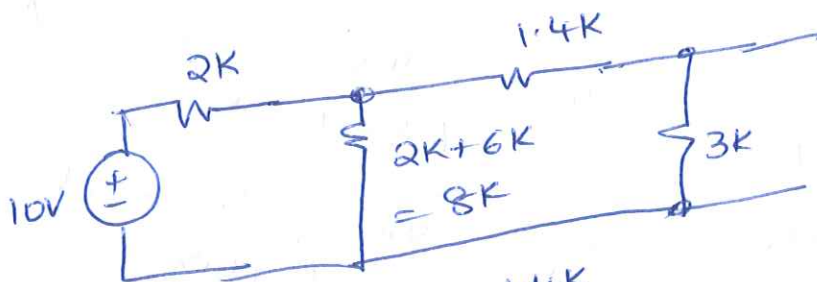
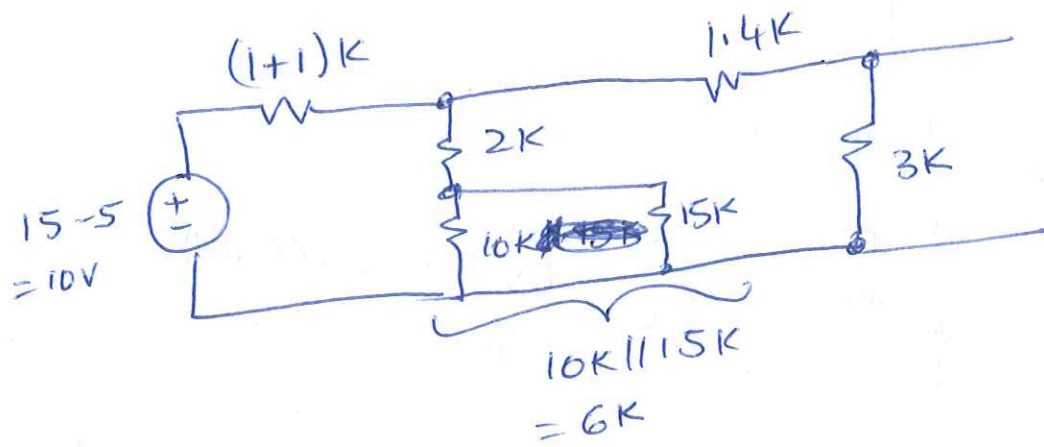
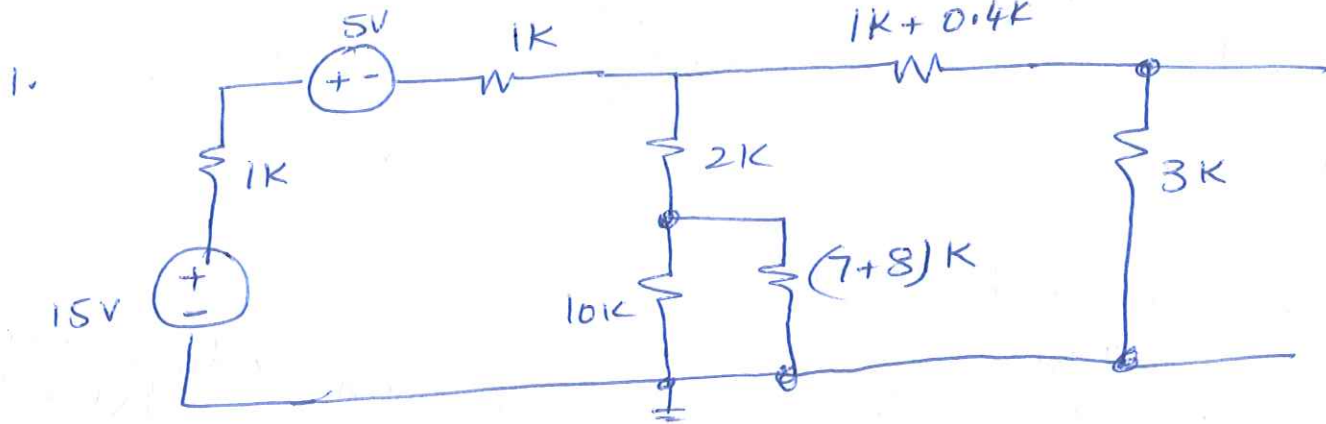


ELEN 115 - HW#1 Solutions Spring 2023

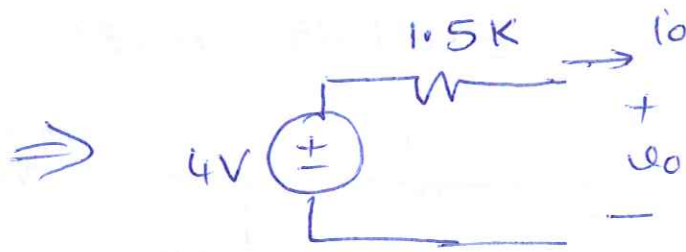

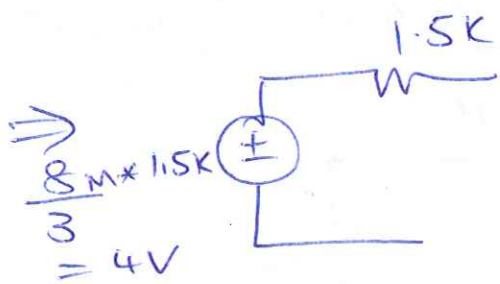


(i) open circuit load

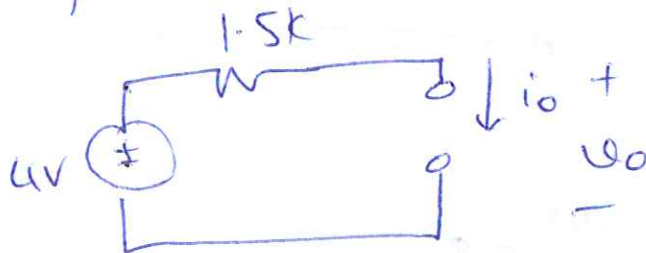

$i_o = \underline{\underline{0\text{A}}}$ (drop across $1.5\text{K}\Omega = 0\text{V}$)
 $v_o = \underline{\underline{4\text{V}}}$

(ii) short circuit load

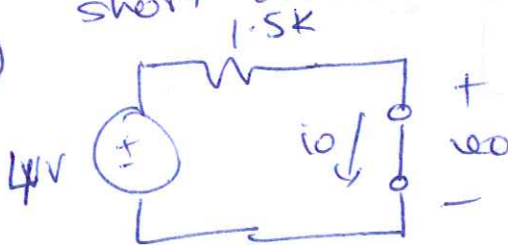

$v_o = \underline{\underline{0\text{V}}}$
 $i_o = \frac{4\text{V}}{1.5\text{K}} = \underline{\underline{2.66\text{mA}}}$

(iii) 500Ω load



$i_o = \frac{4\text{V}}{1.5\text{K} + 0.5\text{K}} = \underline{\underline{2\text{mA}}}$
 $v_o = 4\text{V} \times \frac{0.5}{1.5 + 0.5} = \underline{\underline{1\text{V}}}$